
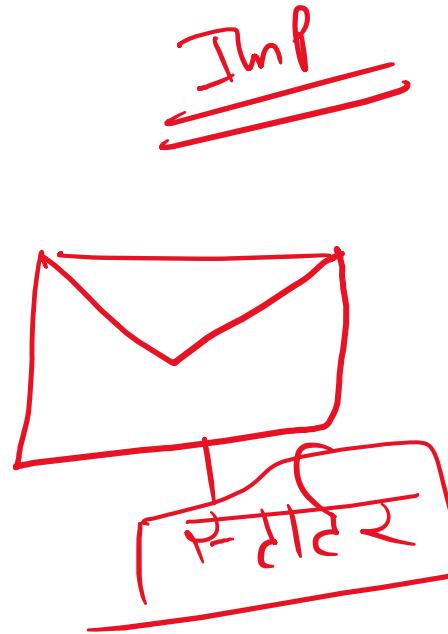
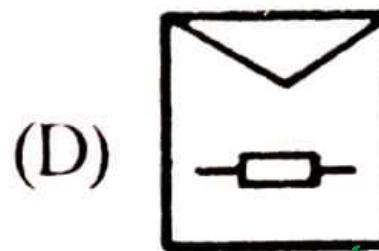
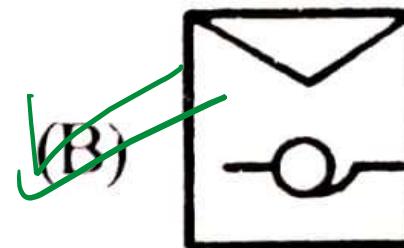
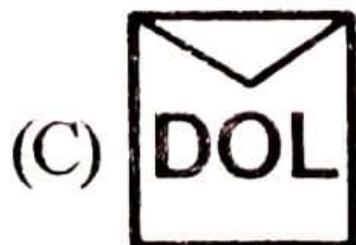


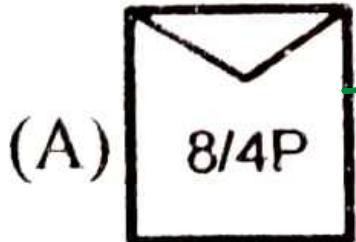1.

इनमें से कौनसा संकेत स्व-परिणामित्र स्टार्टर (Auto-transformer starter) को प्रदर्शित करता है?






धारा नियन्त्रण  
(इकाइट्रीम) स्टार्टर

स्टार्टर लॉन्चर  
स्टार्टर

स्टार्टर प्रवर्तन  
स्टार्टर

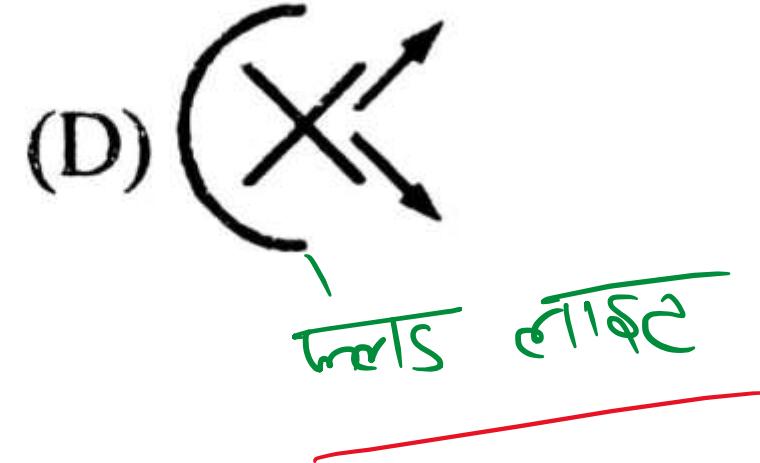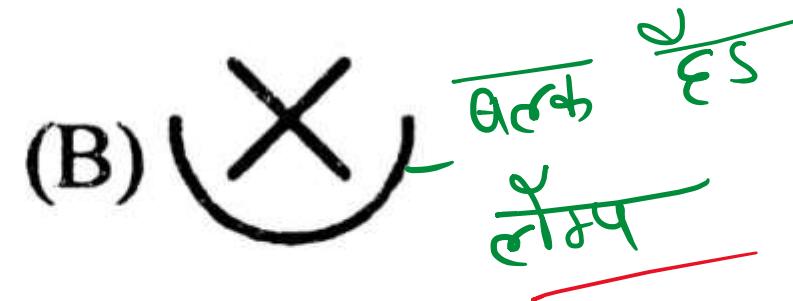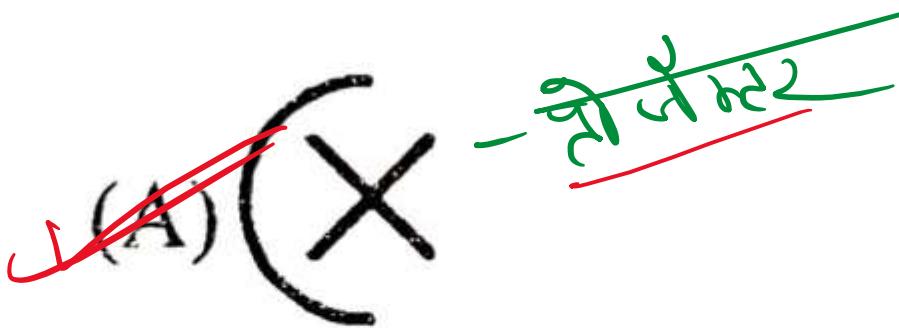
2.

निम्न में से प्रोजेक्टर का चिन्ह पहचानिए।



3. एक फैक्ट्री के तारकरण में एक माध्यमिक कुंजी (Intermediate Switch) का उपयोग किया गया है, संकेत पहचानिए।

पूर्ववर्ती  
संकेत

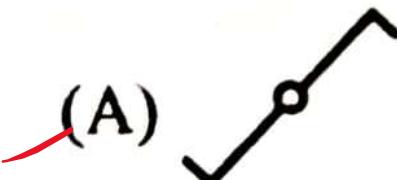


(A)


मध्यवर्ती  
प्रतिशोधन  
पूर्ववर्ती



(C)

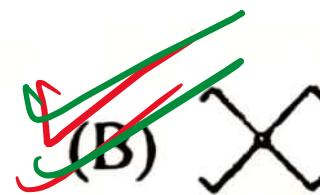

(B)

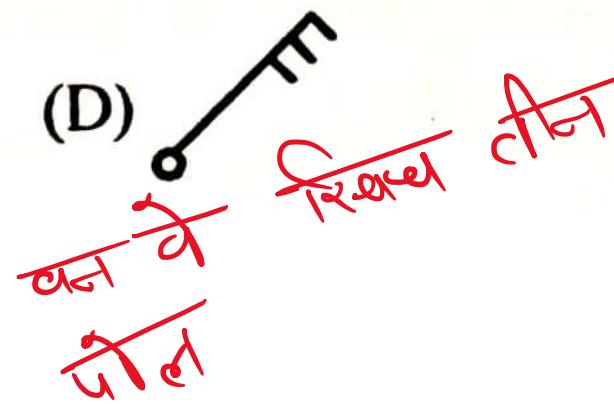

(D)

बनवाने  
दोनों तरफ

4.

एक भवन वायरिंग में एक आपातकालीन लैम्प लगाया गया है,  
संकेत पहचानिए।



~~आपातकालीन वायरिंग  
संकेत~~  
~~लैम्प~~

(B)



~~आपातकालीन लैम्प~~

(D)



~~घड़ी से लैम्प~~



5.


निम्न में से कौनसा पंखे का संकेत नहीं है।

(A)




सालगा फूल


(B)

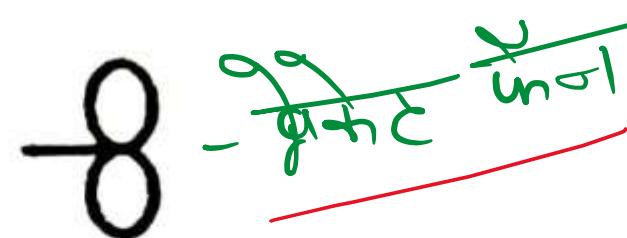

बुकट फूल

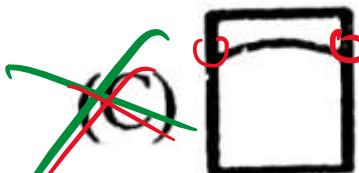

पंखा बहाली

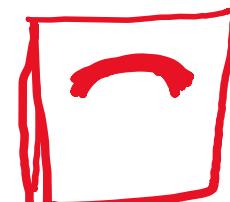

पंखा बहाली

(D)



झम्पारट  
फूल

6.


एक औद्योगिक इकाई के तारकरण में मुख्य प्लूज पट पर स्विच भी लगाए गए हैं। इनमें से कौन सा संकेत दर्शाने के लिए उचित रहेगा।

(A)




मैंने प्लूज बोर्ड  
विना स्पिच के

(B)

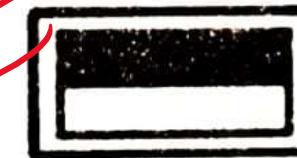

मैंने प्लूज बोर्ड


(C)

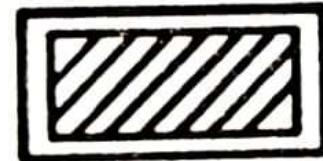

इस्ट्रीट्रीपरील  
प्लूज

मैंना स्पिच के

(D)

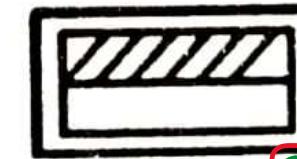



इस्ट्रीट्रीपरील  
प्लूज

स्विच के प्लूज


7.

एक विद्युत परिपथ में धारा को परिवर्तित करने के लिए प्रतिरोध लगाया जाता है। एक चल सम्पर्क के साथ लगातार परिवर्तनशील प्रतिरोध का संकेत पहचानिए।


परिवर्तनशील

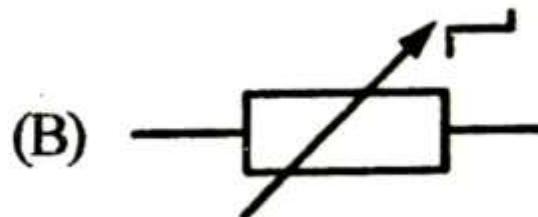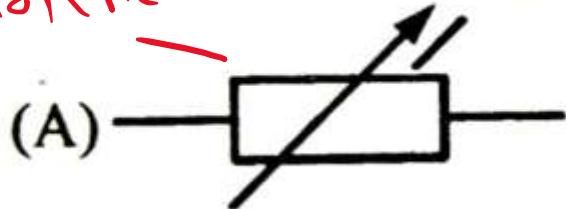

- इसे परिवर्तनशील प्रतिरोध कहा जाता है

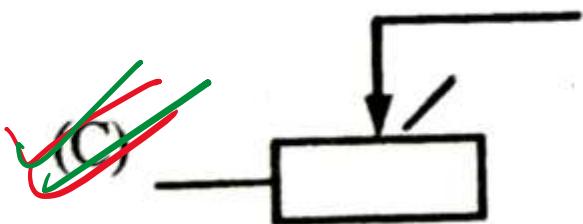

मूविंग मॉनटर्स के लिए

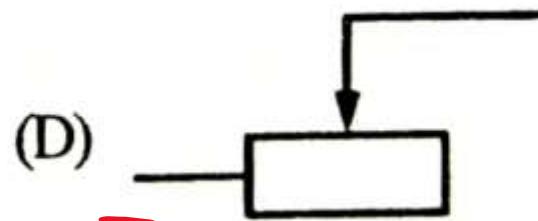



सामान्य



सामान्य

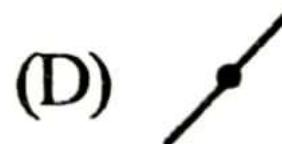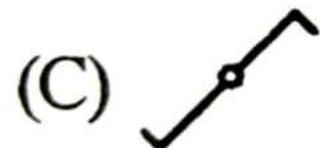8.


एक औद्योगिक इकाई के तारकरण में, विद्युत वायरिंग (कन्ड्यूट) के ऊपर की ओर जाने का संकेत पहचानिए।




$$\begin{array}{l} \text{ऊपर की ओर} = \swarrow \\ \text{नीचे की ओर} = \searrow \end{array}$$

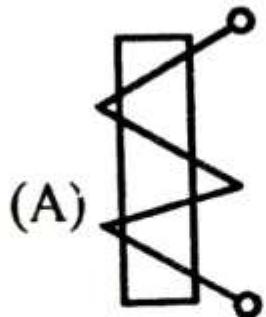9.



मापन उपयन्त्रों के संकेतों में से चल कुण्डलीमापी (Moving Coil Meter) उपयन्त्र के संकेत को पहचानिए।




(A)

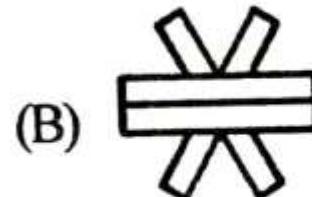

(B)

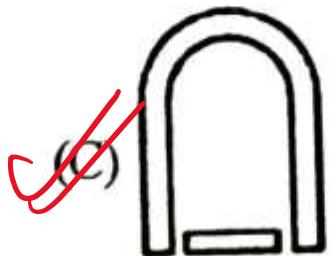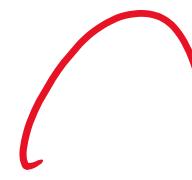

(C)

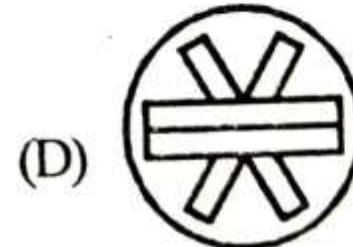

(E)

13.


इंटर गेटिंग सर्किट का प्रतीक निम्न में से कौन सा है?



(A)



✓(B)

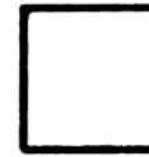

(C)




(D)


14.

हीटर के लिए सही *BIS* प्रतीक क्या हैं?


(A)

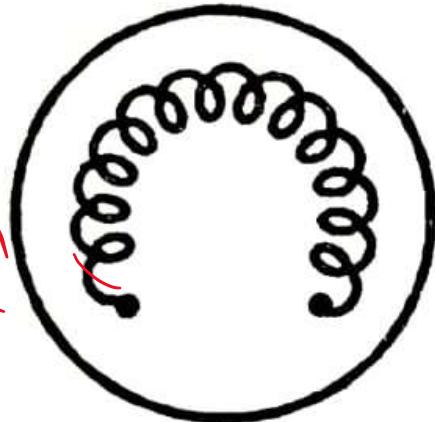


(B)

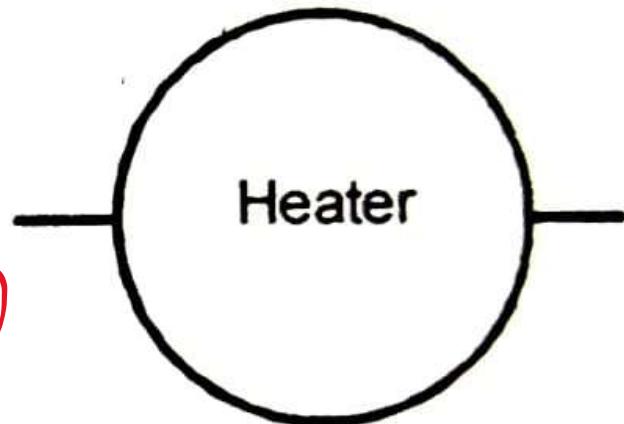

(C)



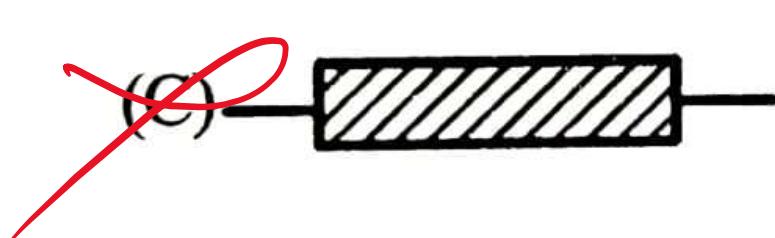


(D)

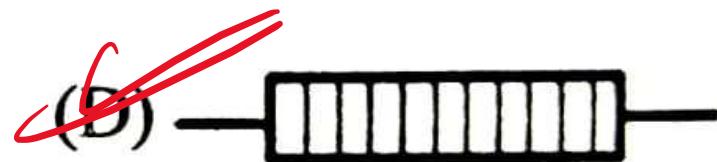

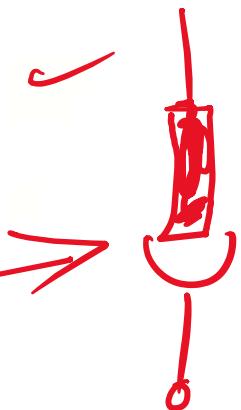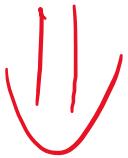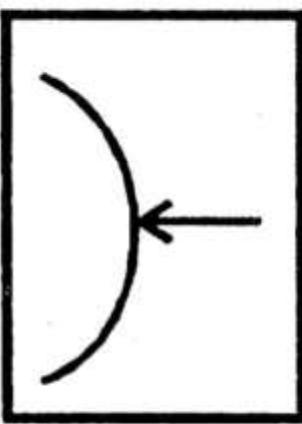15.

दर्शाए गए चित्र में ISI प्रतीक किसे प्रदर्शित करता हैं?





(A) कम्युटेटर पर ब्रुश

(B) प्लग तथा सॉकेट

~~(C) स्लिप रिंग पर ब्रुश~~

(D) स्विच के साथ सॉकेट

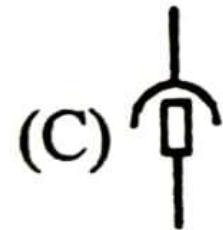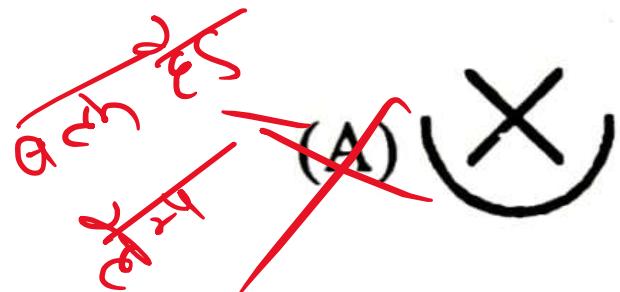
17. परिपथ में उपयोग होने वाले सॉकेट निर्गम-16A का ISI प्रतीक कौन-सा हैं?





18.

परिपथ वियोजक का *BIS* प्रतीक निम्न में से कौनसा हैं?


(A)

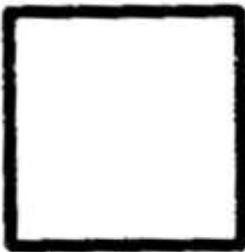


(B)

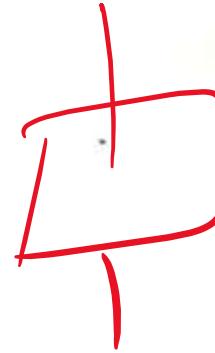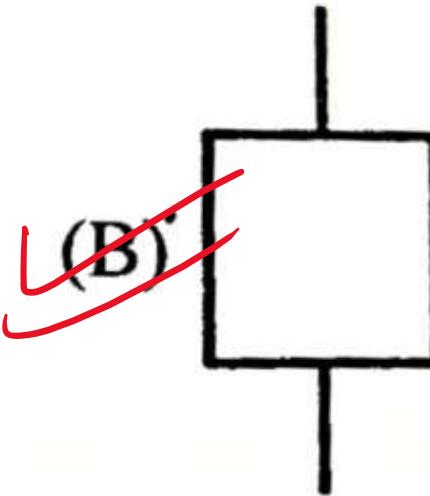

(C)

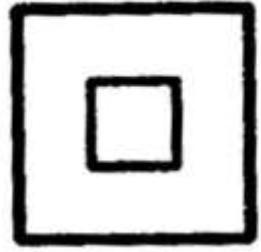


(D)

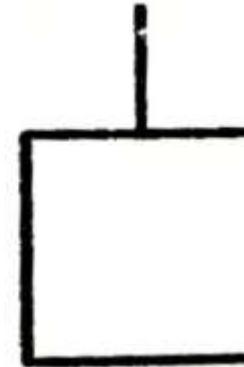


20.

फोटो डायोड का ISI चिन्ह क्या है ?

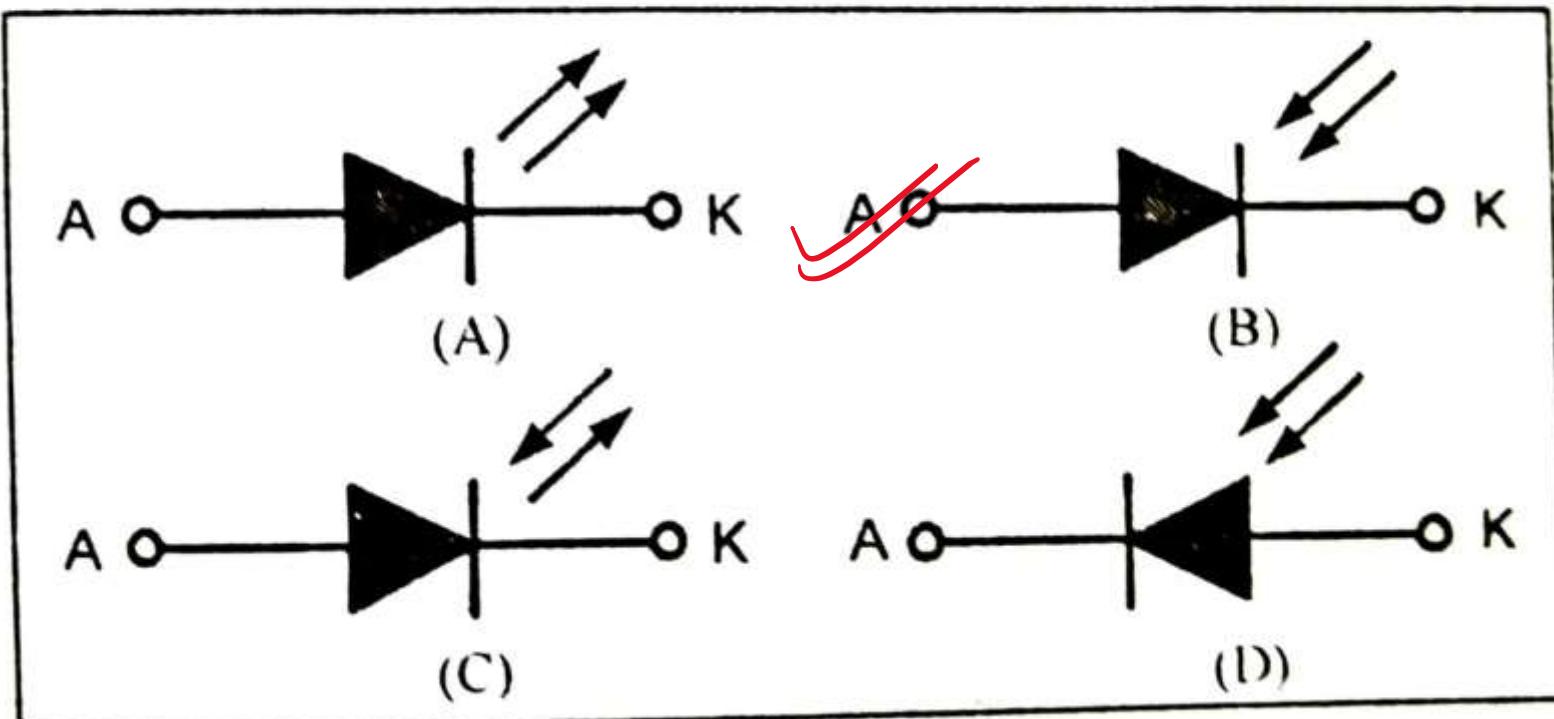

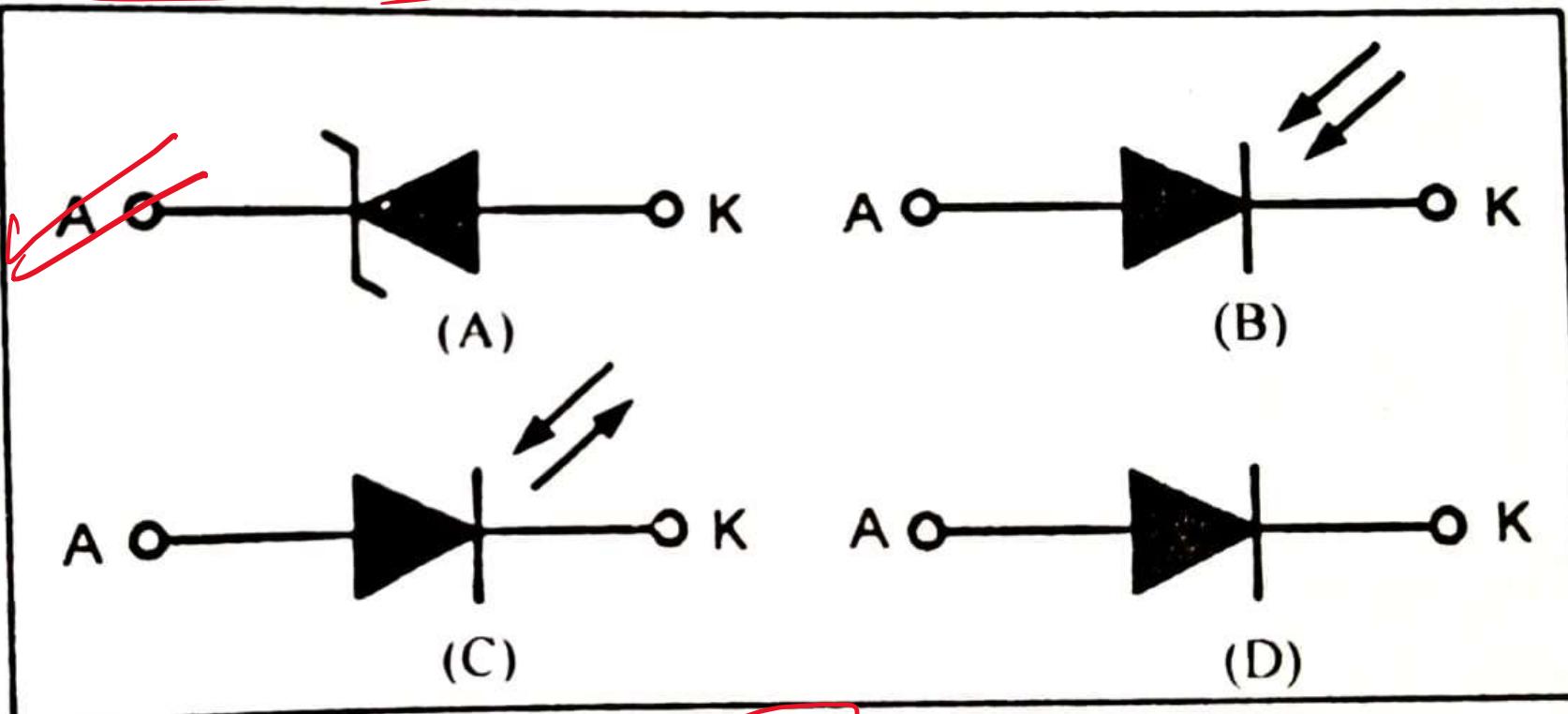21.

जीनर डायोड के लिए निम्न में से कौन सा ISI चिन्ह है ?



ravish-Saihi 83